

Electricidad I:

Respuesta completa de un circuito RL a un escalón


Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026


TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Circuito RL: respuesta a un escalón

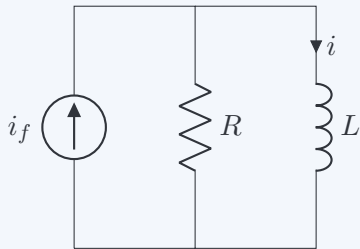
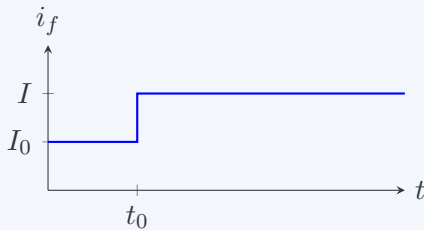
$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$




Se asume que ha pasado mucho tiempo y por lo tanto el inductor tiene una corriente inicial

$$i(t_0) = I_0$$

Circuito RL: respuesta a un escalón


aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$

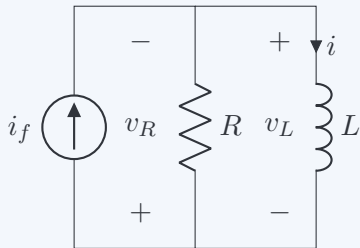

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

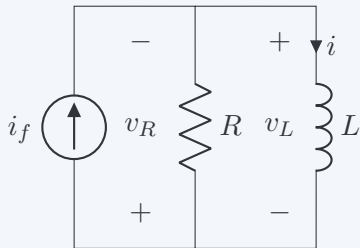

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$


aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$

y sabemos que para todo $t > t_0$:

$$v_L = L \frac{di}{dt}, v_R = (i - I)R$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

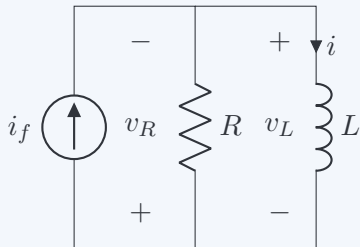

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

aplicando LVK tenemos que:

$$v_L + v_R = 0$$


y sabemos que para todo $t > t_0$:

$$v_L = L \frac{di}{dt}, v_R = (i - I)R$$

entonces:

$$L \frac{di}{dt} + (i - I)R = 0$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

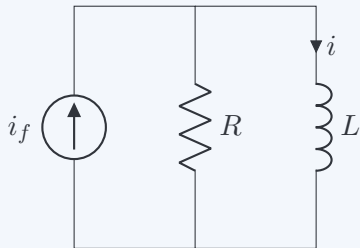


dividiendo entre L :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{(i - I)R}{L}$$

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

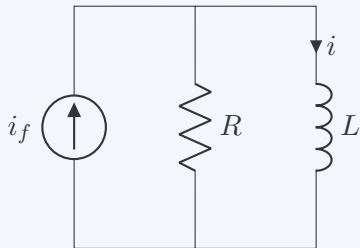

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$


dividiendo entre L :

$$\frac{di}{dt} = -\frac{(i - I)R}{L}$$

reordenando e integrando a ambos lados:

$$\int_{i(t_0)}^{i(t)} \frac{1}{i - I} di = \int_{t_0}^t -\frac{R}{L} dt$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

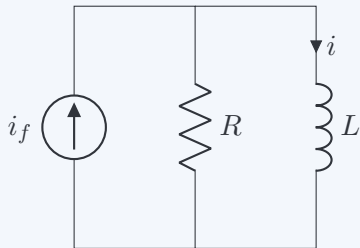


tenemos que:

$$\ln |i - I| \Big|_{i(t_0)}^{i(t)} = -\frac{R}{L} t \Big|_{t_0}^t$$

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

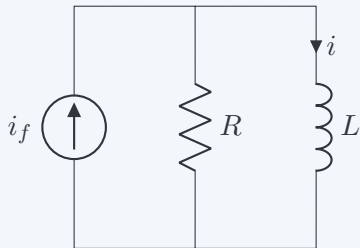

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$


tenemos que:

$$\ln |i - I| \Big|_{i(t_0)}^{i(t)} = -\frac{R}{L} t \Big|_{t_0}^t$$

evaluando:

$$\ln \left| \frac{i(t) - I}{i(t_0) - I} \right| = -\frac{R}{L} (t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

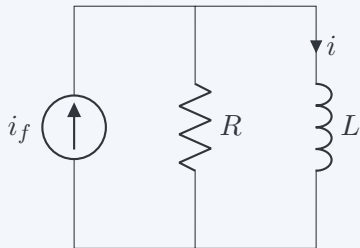


aplicamos la función exponencial a
ambos lados

$$\frac{i(t) - I}{i(t_0) - I} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

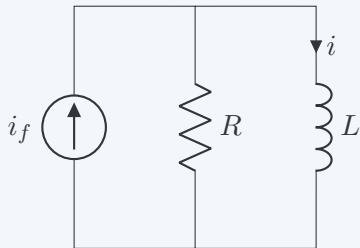

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$


aplicamos la función exponencial a ambos lados

$$\frac{i(t) - I}{i(t_0) - I} = e^{-(t-t_0)R/L}$$

sea $\tau = L/R$ y $i(t_0) = I_0$, obtenemos:

$$i(t) = I + (I_0 - I)e^{-(t-t_0)/\tau}$$


Circuito RL: respuesta a un escalón

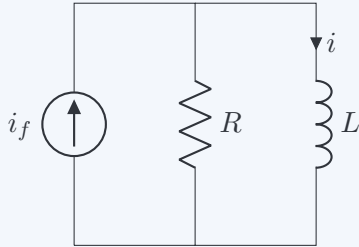

$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

$$i(t) = \begin{cases} I_0, & t < t_0 \\ I + (I_0 - I)e^{-(t-t_0)/\tau}, & t \geq t_0 \end{cases}$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

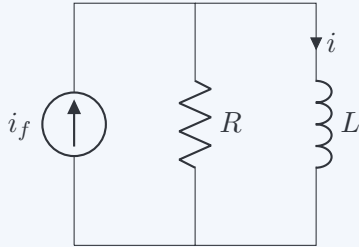


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

$$i(t) = \begin{cases} I_0, & t < t_0 \\ I + (I_0 - I)e^{-(t-t_0)/\tau}, & t \geq t_0 \end{cases}$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt}$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

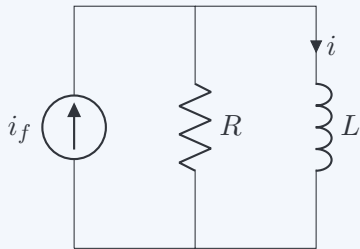


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

$$i(t) = \begin{cases} I_0, & t < t_0 \\ I + (I_0 - I)e^{-(t-t_0)/\tau}, & t \geq t_0 \end{cases}$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt}$$

$$v(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ (I - I_0)R e^{-(t-t_0)/\tau}, & t > t_0 \end{cases}$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

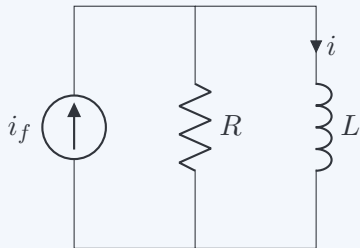


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Para $t > t_0$ y reordenando tenemos:

$$i(t) = I_0 e^{-(t-t_0)/\tau} + I(1 - e^{-(t-t_0)/\tau})$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

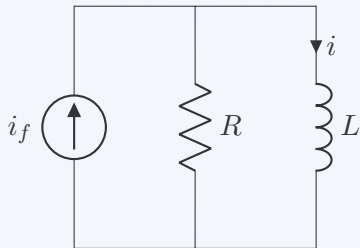


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Para $t > t_0$ y reordenando tenemos:

$$i(t) = \underbrace{I_0 e^{-(t-t_0)/\tau}}_{\text{Respuesta natural}} + I(1 - e^{-(t-t_0)/\tau})$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

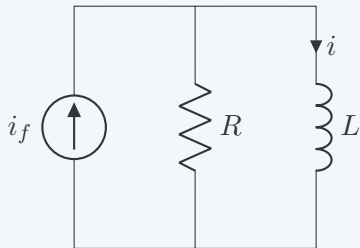


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Para $t > t_0$ y reordenando tenemos:

$$i(t) = \underbrace{I_0 e^{-(t-t_0)/\tau}}_{\text{Respuesta natural}} + \underbrace{I(1 - e^{-(t-t_0)/\tau})}_{\text{Respuesta forzada}}$$

Circuito RL: respuesta a un escalón

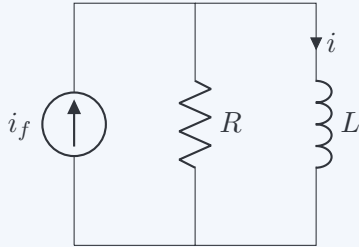


$$i_f(t) = I_0 u(t_0 - t) + I u(t - t_0)$$

Esta respuesta completa puede expresarse como:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Ejemplo


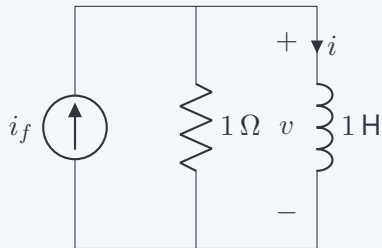


Objetivo:

Averiguar $i(t)$ y $v(t)$ para todo t


$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

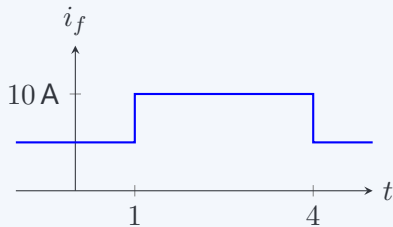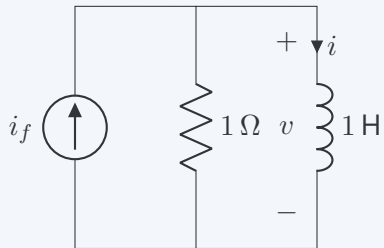

$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

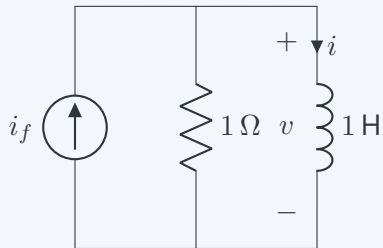


para $t < 1$:

$$i(t) = 5\ \text{A}$$

$$i_f(t) = 5\ \text{A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

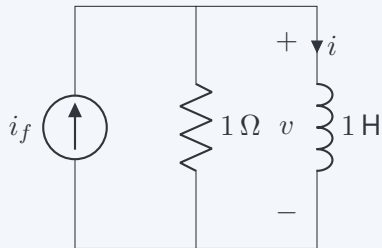

para $t < 1$:



$$i(t) = 5\text{ A}$$

por lo tanto

$$i(1) = 5\text{ A}$$

$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

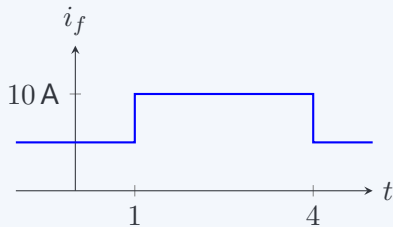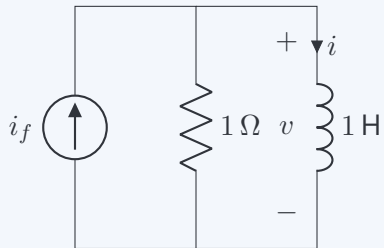


$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

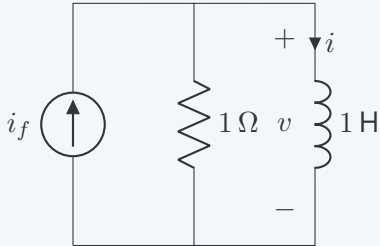Ejemplo


para $1 \leq t < 4$:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$



$$i_f(t) = 5\ \text{A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

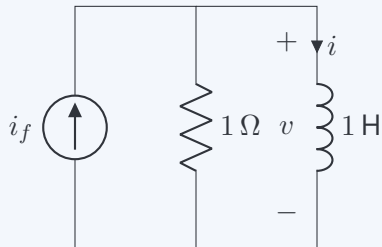

$$i_f(t) = 5 \text{ A} [1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$


para $1 \leq t < 4$:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

pero $i(\infty) = 10 \text{ A}$, $\tau = 1 \text{ s}$, $t_0 = 1 \text{ s}$ y
 $i(1) = 5 \text{ A}$, entonces:

$$i(t) = 10 \left(1 - 0,5e^{-(t-1)} \right)$$

Ejemplo

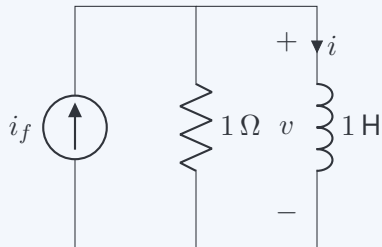

$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

para $1 \leq t < 4$:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$



pero $i(\infty) = 10\text{ A}$, $\tau = 1\text{ s}$, $t_0 = 1\text{ s}$ y
 $i(1) = 5\text{ A}$, entonces:

$$i(t) = 10 \left(1 - 0,5e^{-(t-1)} \right)$$

entonces:


$$i(4) = 10 \left(1 - 0,5e^{-3} \right) = 9,751\text{ A}$$

Ejemplo

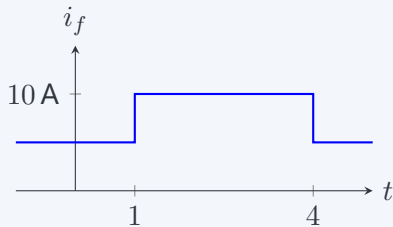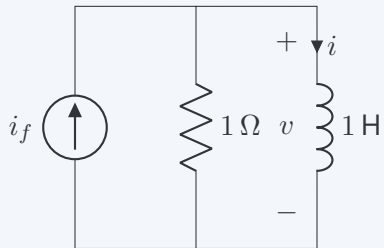

$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Ejemplo

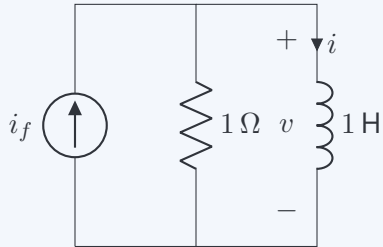


$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

para $t \geq 4$:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

Ejemplo

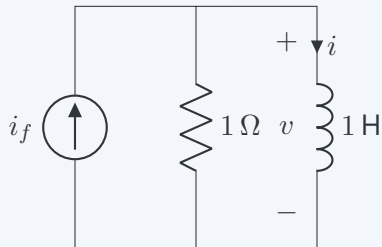

$$i_f(t) = 5 \text{ A} [1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$


para $t \geq 4$:

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

pero $i(\infty) = 5 \text{ A}$, $\tau = 1 \text{ s}$, $t_0 = 4 \text{ s}$ y
 $i(4) = 9,751 \text{ A}$, entonces:

$$i(t) = 5 + 4,751e^{-(t-4)}$$

Ejemplo

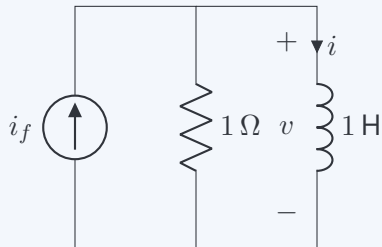


$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Finalmente para todo t tenemos que:

$$i(t) = \begin{cases} 5 & \text{A, } t < 1 \\ 10(1 - 0,5e^{-(t-1)}) & \text{A, } 1 \leq t < 4 \\ 5 + 4,751e^{-(t-4)} & \text{A, } t \geq 4 \end{cases}$$

Ejemplo

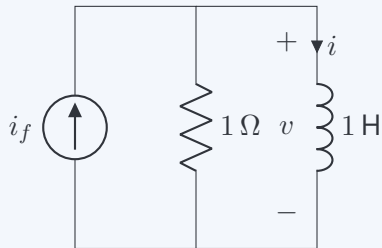


$$i_f(t) = 5\text{ A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

Finalmente para todo t tenemos que:

$$i(t) = \begin{cases} 5 & \text{A, } t < 1 \\ 10(1 - 0,5e^{-(t-1)}) & \text{A, } 1 \leq t < 4 \\ 5 + 4,751e^{-(t-4)} & \text{A, } t \geq 4 \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 0 & \text{V, } t < 1 \\ 5e^{-(t-1)} & \text{V, } 1 < t < 4 \\ -4,751e^{-(t-4)} & \text{V, } t > 4 \end{cases}$$

Ejemplo

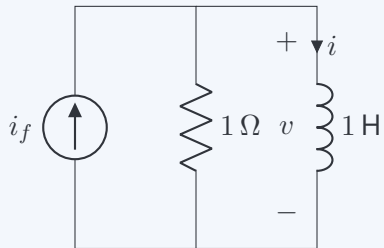

$$i_f(t) = 5\text{A}[1 + u(t - 1) - u(t - 4)]$$

